
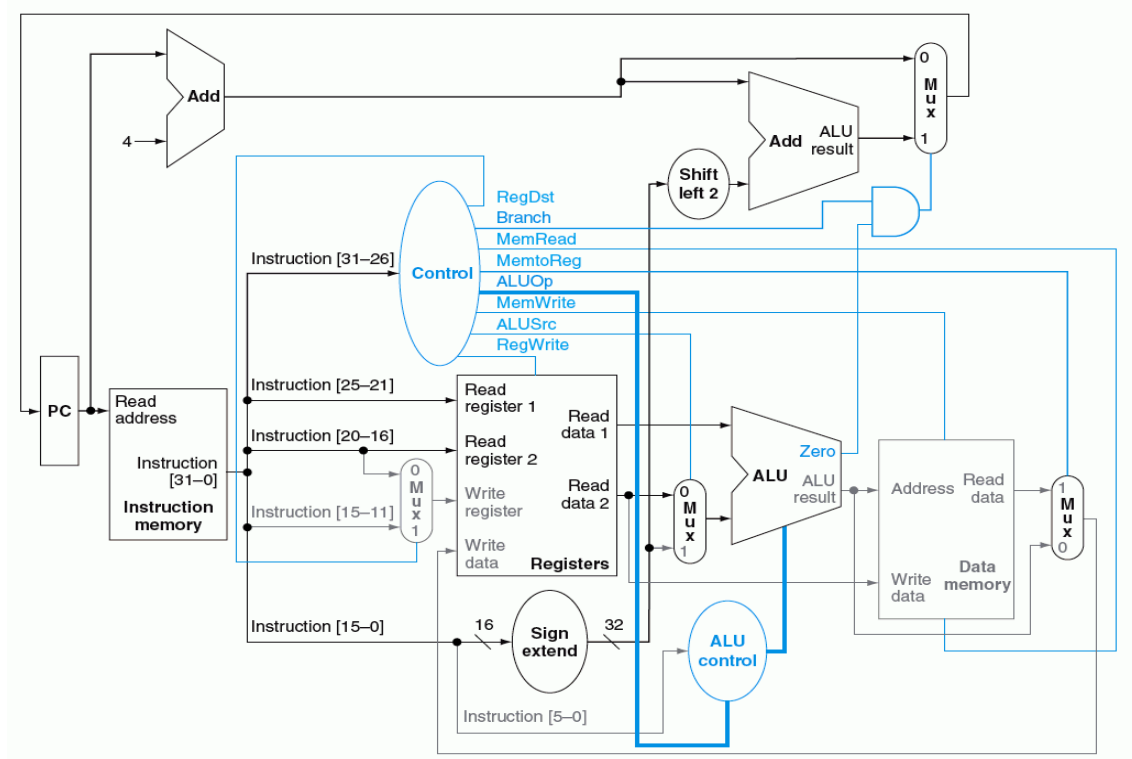


Criando um Processador MIPS

Processador do nosso livro texto:

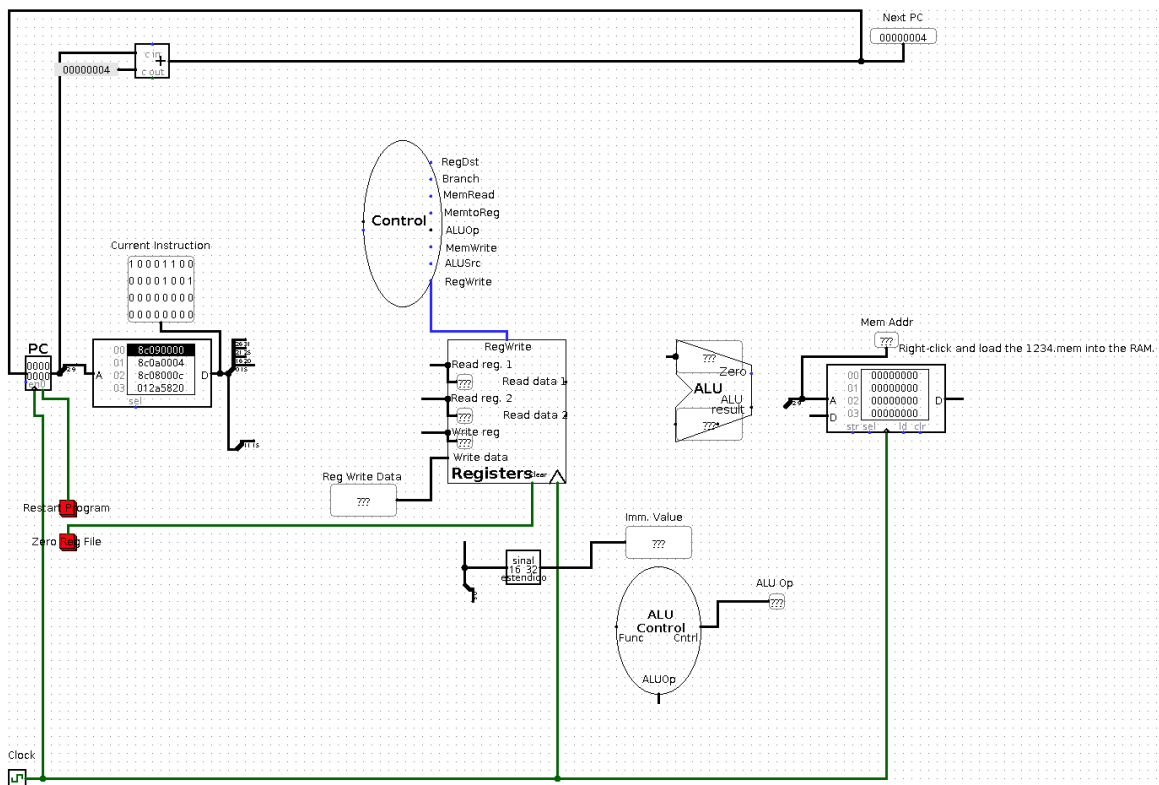


O que temos no logisim:



Primeiro passo: Verifique a similaridade entre os caminhos de dados. Estude o caminho de dados do MIPS visto em sala de aula. Sem o seu entendimento, você não conseguirá realizar a criação do seu caminho de dados no LOGISIM. Verifique todas as linhas de controle e o funcionamento das unidades de controle.


Segundo passo: Verifique todos os componentes do projeto inicial no LOGISIM. Inicie com a ALU. Clique com o botão direito em cima do desenho da ALU e depois em “ver alu”. Observe o funcionamento da ALU e como o controle de qual operação a ser realizada é feito. A ALU possui duas entradas (A e B) e calcula uma de 6 funções. Toas as 6 funções são calculadas, mas o MUX seleciona apenas uma para ir para a saída. A seleção é feita pela operação da ALU. Se o controle da ALU for 0010=2, a entrada 2 será selecionada para ir para a saída. A operação 0010 indica a soma entre A + B.

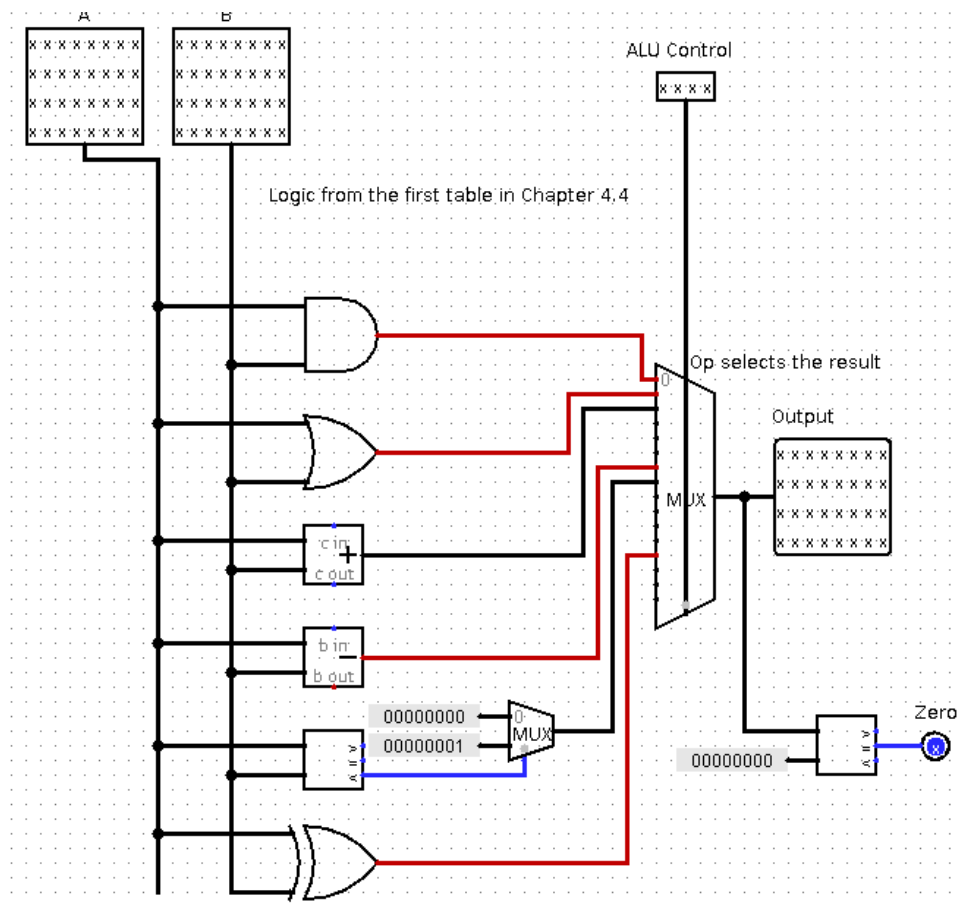Compare o desenho com a seguinte tabela de controle da ALU:



Controle da ALU	Operação
0000	AND
0001	OR
0010	ADD
0110	SUB
0111	Set on less than
1100	NOR

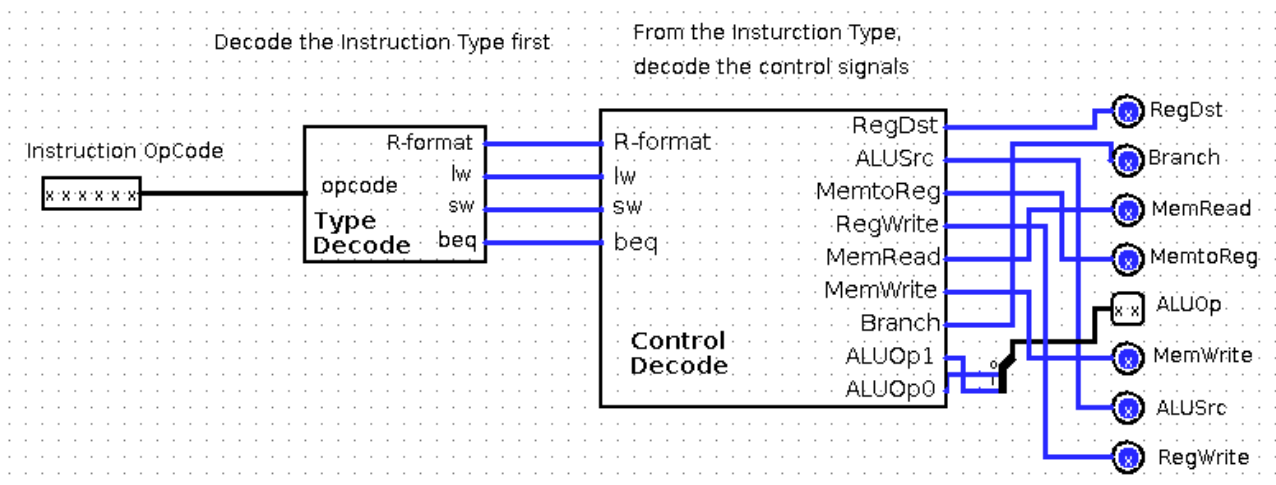
Agora volte para o projeto principal (clique duplo no “mips” no menu do lado esquerdo do Logisim) e verifique a unidade de controle.



A unidade de controle possui várias partes:

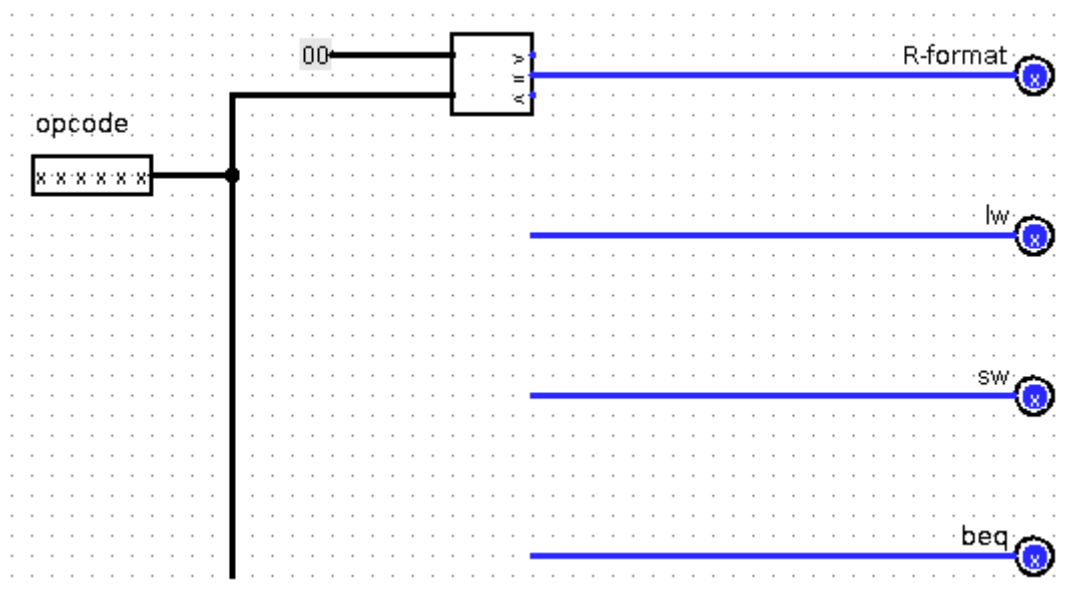- 1) O OpCode como entradas
- 2) “Type Decode” que a partir do OpCode verifica se a instrução é do tipo R-format, lw, sw ou beq.
- 3) “Control Decode” que recebe o tipo da instrução e cria os sinais de controles corretos para executar a referida instrução.

Tarefa 1: Finalizar a lógica combinacional para realizar o “Type Decode”.



Verifique que foi utilizado um “comparador” e uma constante para verificar se a instrução é do tipo R-format.

Entrada	R-format	Lw	Sw	Beq
Op5	0	1	1	0
Op4	0	0	0	0
Op3	0	0	1	0
Op2	0	0	0	1
Op1	0	1	1	0
Op0	0	1	1	0

Complete a unidade “Type Decoder” adicionando mais comparadores para detectar as instruções corretas.

Verificação: Ao finalizar o circuito você precisa testá-lo. Para fazer isso, vá no menu “Simular” do logisim e habilite “Habilitar Simulação”. Utilize o indicador para modificar a entrada do opcode e verifique as saídas. Faça isso com calma para encontrar todos os possíveis errors.